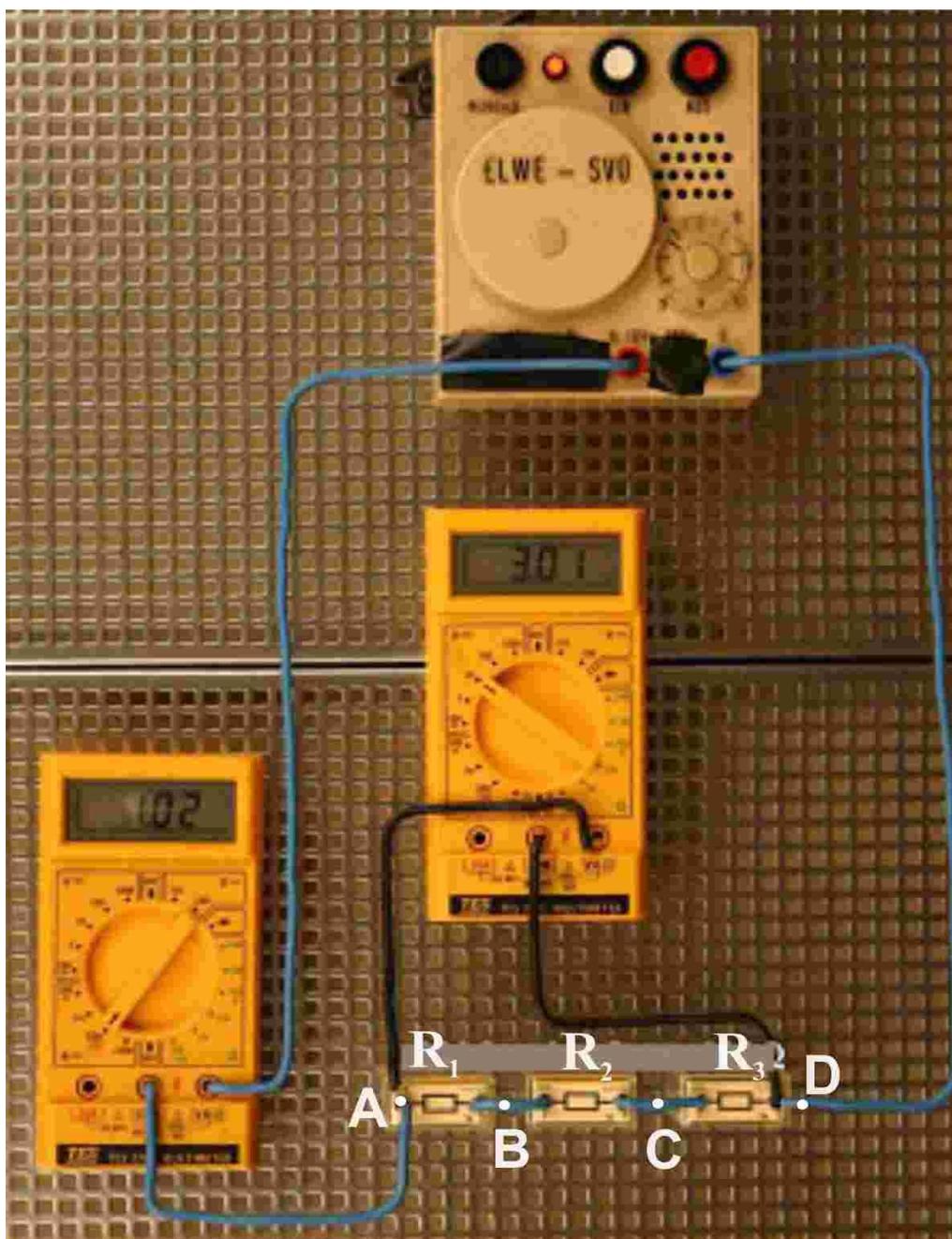


PROBLEMAS VISUALES DE FISICA (ELECTRICIDAD, ELECTROMAGNETISMO Y ÓPTICA)

PVFEEMOP12*



Con los datos que se dan en la foto, con una fuente variable de corriente, un amperímetro (en mA), un voltímetro (en V) y teniendo en cuenta que R_1 , es el doble que R_2 y ésta a su vez que R_3 , determinar:

- El valor de R_3 .
- Cuanto marcaría el voltímetro si se conectara entre C y D