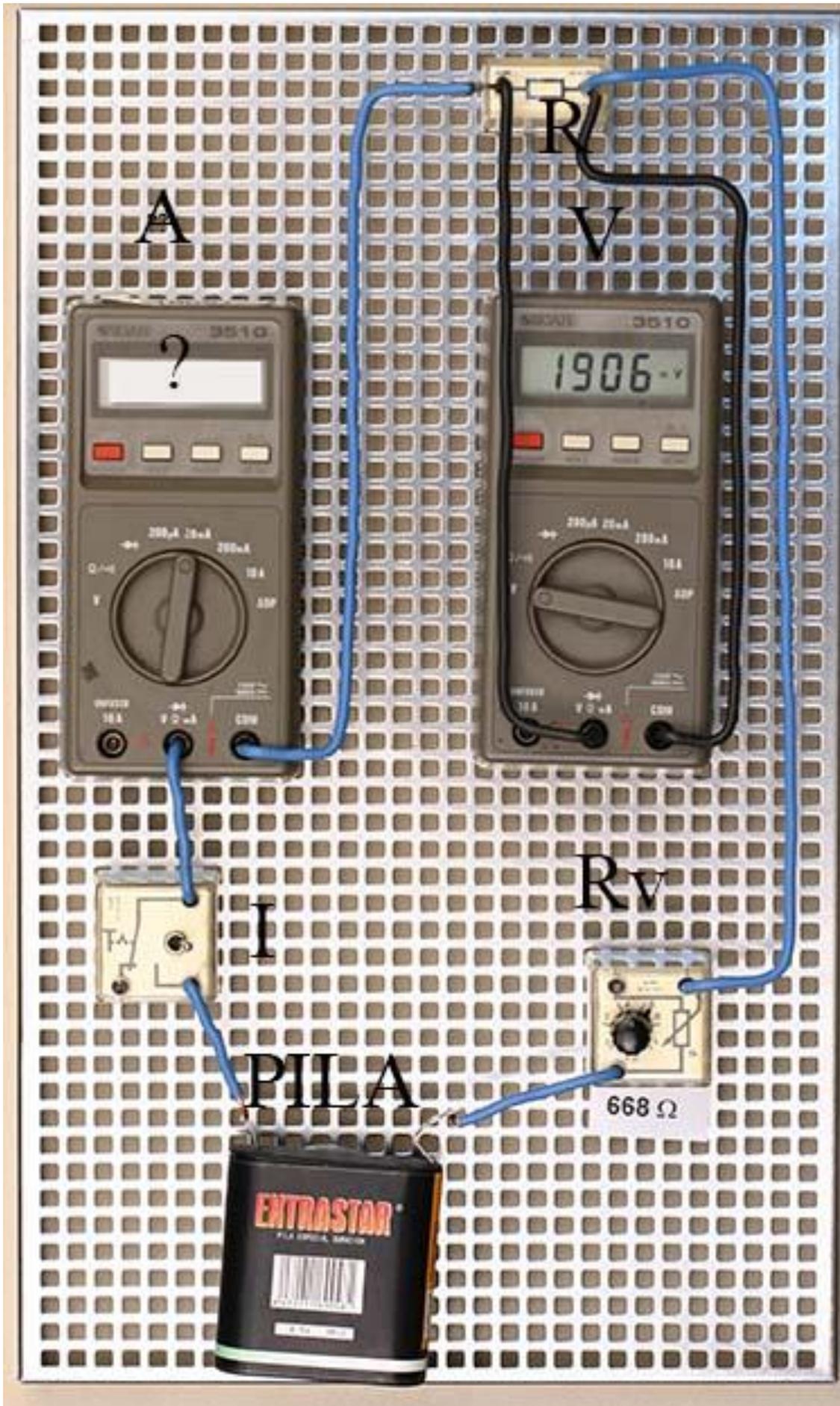


PVFEEMOP24*. Circuito de corriente continua 2



En el circuito de la figura, con una pila que suministra 4,5V y con los datos que se toman visualmente, una vez cerrado el interruptor I, determinar:

- a) La intensidad de la corriente que marcaría el amperímetro A
- b) El valor de la resistencia fija R

