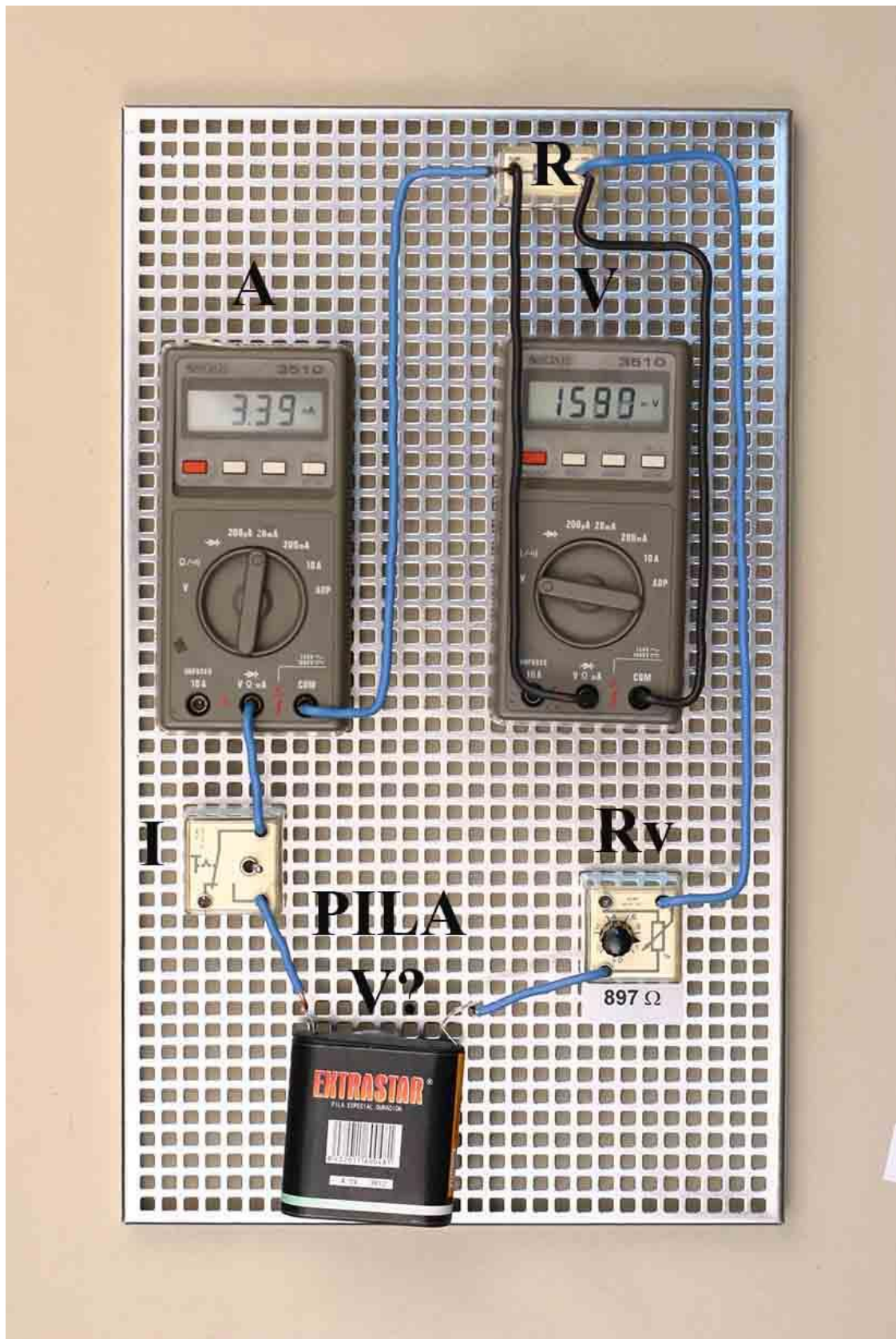


PVFEEMOP27\*. Circuito de corriente continua 3



En el circuito de la figura, con una pila que no conoces el voltaje que suministra y con los datos que se toman visualmente, una vez cerrado el interruptor I, determinar:

- a) El potencial que suministra la pila
- b) El valor de la resistencia fija R